

1 Cheat Sheet for EE463

1.1 Trigonometric

$$\sin A \cos B = \frac{1}{2} [\sin(A - B) + \sin(A + B)]$$

$$\sin A \sin B = \frac{1}{2} [\sin(A - B) - \sin(A + B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

1.2 Diode

Full Bridge Rectifier Average Output V_s :rms value of source voltage

$$V_{av} = \frac{3\sqrt{6}V_s}{\pi} - \frac{3\omega L_s I_d}{\pi}$$

u : commutation period

$$\cos(u) = 1 - \frac{2\omega L_s I_d}{\sqrt{2}V_s}$$

$$I_{d,av} = \frac{\int_b^f i(\theta) d\theta}{\pi}$$

$$I_{d,av}(short - circuit) = \frac{V_s}{\omega L_s}$$

1.3 Thyristor

α : firing angle

$$V_{av}(\alpha) = \frac{3\sqrt{6}V_d}{\pi} - \frac{3\sqrt{6}V_d}{\pi} \cdot (1 - \cos(\alpha))$$

$$V_d = 0.9V_s \cos(\alpha) - \frac{2\omega L_s I_d}{\pi}$$

At the output I_d

$$\cos(\alpha + u) = \cos(\alpha) - \frac{2\omega L_s I_d}{\sqrt{2}V_s}$$

1.4 Performance Parameters

$$FormFactor = \frac{V_{rms}}{V_{avg}} \quad (1)$$

$$CrestFactor = \frac{V_{peak}}{V_{rms}} \quad (2)$$

$$DistortionFactor = \frac{I_{1rms}}{I_{rms}} \quad (3)$$

ϕ : phase difference between fundamentals of current and voltage

$$DisplacementPowerFactor = \cos(\phi) \quad (4)$$

$$TruePowerFactor = \frac{P}{S} = DPF \frac{I_{1,RMS}}{I_{RMS}} \quad (5)$$

$$THD = \sqrt{\left(\frac{I_{rms}}{I_{1rms}}\right)^2 - 1} \quad (6)$$